

مدل مداری برای محاسبات کلاسیک

وحیدکریمی پور- دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف

۲۴ فروردین ۱۳۹۸

۱ مقدمه

در قسمت اول این درس سعی کردیم که اصول اساسی مکانیک کوانتومی را معرفی کنیم. در این بررسی کمی فراتر از آن چیزی رفتیم که در درس های متعارف مکانیک کوانتومی معمول است و توانستیم تعاریف تعمیم یافته‌ای از اندازه گیری و هم چنین دینامیک سیستم های کوانتومی معرفی کنیم. البته بحث ما از مبانی مکانیک کوانتومی هنوز پایان نیافته است و هنوز به مفاهیم مهمی مثل درهم تنیدگی و اندازه‌های آن، نپرداخته‌ایم. امادر پایان این درس دوباره به این مفاهیم خواهیم گشت و آن وقتی است که نظریه اطلاعات کوانتومی را معرفی می کنیم. برای مدتی می بایست روند فعلی را متوقف کرده و به بررسی اصول اساسی کامپیوترهای کوانتومی بپردازیم. روش ما در چند درس آینده آن خواهد بود که نخست مدل مداری برای محاسبات کلاسیک را معرفی می کنیم و سپس به معرفی مدل مداری برای محاسبات کوانتومی می پردازیم. سپس سعی می کنیم چندین الگوریتم کوانتومی ساده را که توانایی های کامپیوترهای کوانتومی را در مقایسه با کامپیوترهای کلاسیک نشان می دهند معرفی کنیم. این الگوریتم ها به ترتیب پیچیدگی معرفی خواهند شد. سپس به اختصار با اصول اساسی نظریه محاسبه آشنا می شویم.

۲ پردازش اطلاعات کلاسیک

می دانیم که در کامپیوترهای کلاسیک تمام اطلاعات به شکل رشته‌ای از متغیرهای 0, 1 ذخیره می شوند. پردازش داده‌ها از هر نوع که باشد، چیزی نیست جز انجام اعمال منطقی روی این رشته‌ها. هر متغیر دو حالتی که می تواند دو مقدار 0 یا 1 را اختیار کند یک بیت نامیده می شود. یک بیت را با متغیر x نشان می دهیم. یک رشته دو بیتی با نماد x_1x_0 و یک رشته n بیتی با نماد $x_{n-1}x_{n-2}\dots x_1x_0$ نشان داده می شود. می توانیم یک عدد را در پایه ۲ به صورت $x = x_{n-1}x_{n-2}\dots x_1x_0$ نشان دهیم که در این صورت مقدار عددی آن عبارت خواهد بود از

$$x = x_{n-1} \times 2^{n-1} + x_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + x_1 \times 2^1 + x_0 \times 2^0. \quad (1)$$

مجموعه تمام متغیرهای n بیتی را با B_n نمایش می دهیم. چنین مجموعه‌ای 2^n عضو دارد که ارزش عددی آنها بین مقدار 0 تا $2^n - 1$ تغییر می کند. گاهی اوقات از نماد $\{0, 1\}^n$ نیز برای B_n استفاده می شود:

$$B_n := \{(x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \mid x_i \in \{0, 1\}\}. \quad (2)$$

هر نوع پردازش اطلاعات چیزی نیست جز یک سلسله توابع پشت سر هم که روی یک رشته‌ی ورودی با طول معین انجام می شود. تمام این توابع را می توان با ترکیب توابع مقدماتی ای که تنها روی یک بیت و یا دو بیت اثر می کنند، ساخت. ساده ترین توابع مقدماتی عبارتند از توابع AND ، OR ، NOT و XOR که به صورت زیر تعریف می شوند:

$$\begin{aligned} NOT : x &\longrightarrow \bar{x} := x + 1 \quad \text{mod } 2 \\ OR : (x, y) &\longrightarrow x \vee y := x + y - xy \quad \text{mod } 2 \\ AND : (x, y) &\longrightarrow x \wedge y := xy \\ XOR : (x, y) &\longrightarrow x \oplus y := x + y - 2xy. \end{aligned} \quad (3)$$

هرکدام از این توابع مقدماتی را اصطلاحاً یک دروازه یک گیت می نامند. هم چنین از این خاصیت مهم نیز استفاده می شود که از یک بیت کلاسیک مثل x همواره می توان نسخه‌های متعدد بدست آورد. توابع مقدماتی فوق خواص ساده و درعین حال مهمی دارند. مهمترین این خواص را در زیر می نویسیم. خواننده می تواند براحتی درستی این خواص را بیازماید.

الف: تمام توابع دوتایی جابجایی و شرکت پذیر هستند، یعنی

$$x \circ y = y \circ x$$

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z), \quad \circ \in \{\vee, \wedge, \oplus\} \quad (4)$$

ب: اثر این توابع روی مقادیر خاص به صورت زیر است:

$$x \vee 0 = x, \quad x \vee 1 = 1, \quad x \vee x = x, \quad x \vee \bar{x} = 1. \quad (5)$$

$$x \wedge 0 = 0, \quad x \wedge 1 = x, \quad x \wedge x = x, \quad x \wedge \bar{x} = 0. \quad (6)$$

$$x \oplus 0 = x, \quad x \oplus 1 = \bar{x}, \quad x \oplus x = 0, \quad x \oplus \bar{x} = 1. \quad (7)$$

ج: ترکیب NOT و توابع AND و NOT . روابط زیر اصطلاحاً به قوانین دمورگان مشهور هستند:

$$\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y} \quad \overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y} \quad (8)$$

د: ترکیب NOT و تابع XOR که کاربردهای زیادی در اثبات قضایا و خواص دیگر دارد.

$$\begin{aligned} \overline{x \oplus y} &= \bar{x} \oplus y = x \oplus \bar{y} \\ \overline{\bar{x} \oplus \bar{y}} &= x \oplus y. \end{aligned} \quad (9)$$

حال سوال این است که آیا دروازه های مقدماتی فوق برای ساختن هر تابع دلخواه کافی هستند یا خیر. قضیه زیر در واقع پاسخ مثبتی به این سوال است.

قضیه: هر تابع توابع دلخواه $B_m \rightarrow B_n$ را می توان با ترکیب تعدادی متناهی تابع AND ، OR و NOT ساخت. به عبارت دیگر

این دروازه های مقدماتی یک مجموعه دروازه های عام یا جهان شمول *Universal set of gates* هستند.

اثبات: می دانیم که هر تابع $f : B_m \rightarrow B_n$ چیزی نیست جز n تابع متفاوت از B_m به B_1 . بنابراین قضیه را برای این توابع ثابت می کنیم. برای اثبات از استقراء استفاده می کنیم. می دانیم که برای $n = 1$ قضیه برقرار است زیرا تنها توابع ممکن عبارتند از تابع همانی و تابع NOT . حال فرض کنید که قضیه برای n برقرار است. عبارت $f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ را در نظر بگیرید.

می دانیم که

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) = \begin{cases} f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) & \text{if } x_{n+1} = 0, \\ f(x_1, x_2, \dots, x_n, 1) & \text{if } x_{n+1} = 1, \end{cases} \quad (10)$$

رابطه فوق را می توان به صورت زیر نوشت:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) = [\overline{x_{n+1}} \wedge f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)] \vee [x_{n+1} \wedge f(x_1, x_2, \dots, x_n, 1)]. \quad (11)$$

اما توابع درون گروه توابع n متغیره هستند که فرض استقراء می گوید می توان آنها را برحسب گیت های مقدماتی نوشت. بنابراین قضیه ثابت می شود.

■ تمرین: یک مدار ساده طراحی کنید که دو عدد یک بیتی را باهم جمع کند.

■ تمرین: یک مدار ساده برای نیم جمع کننده^۱ طراحی کنید. کار این نیم جمع کننده این است که سه عدد یک بیتی را گرفته و حاصل جمع آنها را به عنوان یک عدد دو بیتی تولید می کند.

■ تمرین: با ترکیب کردن نیم جمع کننده ها یک مدار کامل بسازید که اعداد n بیتی را باهم جمع کرده و یک عدد $n + 1$ تولید می کند

^۱Half Adder


تمرین: تابع $f : B^3 \rightarrow B^1$ به این ترتیب تعریف می شود که هرگاه یکی یا بیشتر از بیت های ورودی برابر با یک باشند، مقدار تابع برابر با صفر و در غیر این صورت برابر با صفر است. این تابع را برحسب گیت های مقدماتی بنویسید.

۳ مدارهای کلاسیک برگشت پذیر

می دانیم که با کوچکتر شدن تراشه ها، دائماً مصرف انرژی کامپیوتر هانیز کاهش می یابد. سوال مهمی که در این جا پیش روی ماست آن است که آیا می توان عمل محاسبه را لااقل به صورت نظری بدون اتلاف انرژی انجام داد یا خیر، حتماً یک حد نظری از مصرف انرژی وجود دارد که از آن نمی توان عبور کرد.

توابع مقدماتی ای که به آنها اشاره کردیم وارون پذیر نیستند. یک گیت وارون ناپذیر به لحاظ نظری حتماً توانی مصرف می کند که نمی توان با هیچ پیشرفتی در فناوری از آن جلوگیری کرد، یعنی هر چقدر هم که بکوشیم از هدر رفتن انرژی در مدارها و قطعات جلوگیری کنیم، یک حدِ تنویریک از اتلاف انرژی وجود دارد که از آن نمی توانیم حذر کنیم. این حد را نخستین بار رالف لاندائر (*Ralph Landauer*) در ۱۹۶۹ نشان داده است. مبنای استدلال او این است که در گیت وارون ناپذیر مقداری اطلاعات گم می شود (زیرا نمی توان از خروجی تابع به ورودی آن پی برد) و هر نوع پاک کردن اطلاعات نیز با کاهش آنتروپی سیستم و افزایش آنتروپی محیط همراه است. کافی است درک این نکته به ساده ترین تعبیه یک بیت نگاه کنیم. فرض کنید که یک اتافک میکروسکوپی ساخته ایم که در درون آن یک مولکول وجود دارد، شکل 1. وقتی که مولکول در سمت راست اتافک است مقدار بیت برابر با ۱ و وقتی که در سمت چپ اتافک است مقدار بیت برابر با صفر است. تعداد N تا این بیت ها را در نظر بگیرید که مجموعاً یک عدد را نشان می دهند.

پاک کردن اطلاعات به معنای آن است که این عدد را صرف نظر از مقداری که دارد به یک عدد مرجع مثلاً ۰۰۰۰۰۰۰۰ برگردانیم. این کار را می توانیم به کمک یک پیستون و دیواره‌ی بدون اصطکاک که در وسط اتافک تعبیه کرده‌ایم انجام دهیم. اما این کار نهایتاً باعث کاهش آنتروپی سیستم به اندازه‌ی $kN \ln 2$ و افزایش آنتروپی محیط به همین مقدار خواهد شد. بنابراین به ازای پاک کردن هر بیت اطلاعات می بایست کاری معادل $kT \ln 2$ ژول انجام دهیم که در آن T دمای محیط است. بنابراین اگر با توابع وارون ناپذیر کار کنیم با این حد نظری از مصرف انرژی روبرو هستیم. کار مهم چارلز بنت (Charles Bennett) آن بوده که نشان داده است می توان با انجام محاسبات به صورت وارون پذیر

 

شکل ۱: یک مولکول در یک اتاقک می تواند برای ذخیره کردن اطلاعات به کار رود. ولی پاک کردن اطلاعاتی که ذخیره می کند باعث کاهش آنتروپی سیستم و ایجاد گرما در محیط می شود.

مصرف انرژی را در کامپیوترها لاقبل به لحاظ نظری به صفر رساند.

چگونه می توان محاسبات را به صورت برگشت پذیر انجام داد و حال آنکه اغلب توابع وارون پذیر نیستند بخصوص می دانیم که گیت های جهان شمولی که تمام مدارهای منطقی از آن ها ساخته می شوند، مثل گیت های *AND* و *OR* وارون پذیر نیستند. برای این کار نخست نشان می دهیم که با اضافه کردن مجموعه ای از بیت ها به اسم بیت خدمتکار *Ancilla Bit*، می توان هر تابع دلخواه را به صورت برگشت پذیر نیز تعبیه کرد. فرض کنید که $f : B_m \rightarrow B_n$ یک تابع دلخواه است. تابع $f_r : B_{m+n} \rightarrow B_{m+n}$ را به شکل زیر تعریف می کنیم:

$$f_r(x, y) := (x, f(x) \oplus y) \quad (12)$$

دراین رابطه $x \in B_m$ ، $f(x) \in B_n$ ، y و تابع $f(x) \oplus y$ به صورت بیت به بیت تعریف شده است، به عبارت دیگر:


$$f_r(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) := (x_1, x_2, \dots, x_m, f_1(x_1, \dots, x_m) \oplus y_1, \dots, f_n(x_1, \dots, x_m) \oplus y_n). \quad (13)$$

حال دقت می کنیم که

$$f_r(x, 0) = (x, f(x) \oplus 0) = (x, f(x)), \quad (14)$$

بنابراین تابع اولیه f به ازای مقدار 0 روی بیت های خدمتکار در خروجی ظاهر می شود. هم چنین تابع f_r وارون پذیر است زیرا

$$f_r(x, y) = f_r(x', y') \rightarrow (x, f(x) \oplus y) = (x', f(x') \oplus y') \rightarrow x = x', \quad f(x) \oplus y = f(x') \oplus y' \quad (15)$$

 

شکل ۲: گیت کنترلی $CNOT$

اما از تساوی $f(x) \oplus y = f(x) \oplus y'$ براحتی و با استفاده از خواص تابع XOR ثابت می شود که $y = y'$. بنابراین تابع f_r یک تابع برگشت پذیر است که تابع f را به ازای مقادیر معینی از بیت های خدمتکار در خود نهفته دارد.

حال سوال این است که چگونه می توان از مجموعه از گیت های ساده تمام توابع وارون پذیر را ساخت؟ این سوال از آن جهت اهمیت دارد که می دانیم گیت های جهان شمول AND و OR و NOT وارون پذیر نیستند و بنابراین نمی توان از آنها برای ساختن توابع وارون پذیر دلخواه استفاده کرد. از توابع وارون پذیر دوبیتی شروع می کنیم. هر تابع وارون پذیر $f: B_2 \rightarrow B_2$ چیزی نیست جز یک جایگشت بین چهار شی، زیرا تعداد ورودی های ممکن برای چنین تابعی عبارت است از $\{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$. گیت تک بیتی NOT وارون پذیر است. در این جا یک گیت وارون پذیر موسوم به $CNOT = Controlled NOT$ به شکل زیر معرفی می کنیم:

$$CNOT: (x, y) \rightarrow (x, x + y), \quad (16)$$

که در آن جمع به سنجه ۲ انجام می شود. دقت کنید که اگر $x = 0$ باشد آنگاه y به y نگاشته می شود، یعنی روی بیت دوم عمل همانی انجام می شود و اگر $x = 1$ باشد آنگاه، y به \bar{y} نگاشته خواهد شد، یعنی روی بیت دوم گیت NOT اعمال خواهد شد، به همین دلیل این گیت یک گیت کنترلی نامیده می شود. x را بیت کنترل $Control Bit$ و y را بیت هدف یا $Target Bit$ می نامیم. شکل ۲ نماد مربوط به این گیت را نشان می دهد.

حال نشان می دهیم که گیت های $CNOT$ و NOT یک مجموعه جهان شمول برای تمام توابع برگشت پذیر دوبیتی تشکیل می دهند، یعنی هر تابع وارون پذیر دو بیتی را می توان با ترکیب دو گیت ساخت. می دانیم که هر تابع وارون پذیر چیزی جز یک جایگشت بین چهار شی نیست و گروه جایگشت های بین چهار شی با سه مولد تولید می شود، یعنی سه تابع $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ وجود دارند که از ترکیب آنها همه توابع دیگر ساخته

σ_3	
0 0,	0, 0
1 0,	0, 1
0 1,	1, 1
1 1,	1, 0

σ_2	
0 0,	0, 0
1 1,	0, 1
1 0,	1, 1
0 1,	1, 0

σ_1	
1 0,	0, 0
0 0,	0, 1
1 1,	1, 1
0 1,	1, 0

جدول ۱: توابعی که تمام توابع وارون پذیر دو بیتی را تولید می کنند.

می شوند. حال توابع $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ که مولد های گروه جایگشت روی چهارشیء (در این جا چهار سطر جدول فوق) هستند عبارتند از:

براحتی معلوم می شود که این سه تابع عبارت تحلیلی زیر را دارند:

$$\sigma_1(x, y) = (x, \bar{x} \oplus y) \quad \sigma_2(x, y) = (x + y, y), \quad \sigma_3(x, y) = (x, x + y), \quad (17)$$

که ثابت می کند هر سه تابع بر حسب $CNOT$ و NOT قابل بیان هستند. از آنجا که این سه تابع مولد گروه جایگشت های چهارتایی هستند، قضیه برای تمام توابع وارون پذیر دو بیتی ثابت می شود. دقت کنید که در نوشتن سطرهای جدول های توابع σ_i قاعده خاصی را به کار برده ایم به این صورت که هر دو سطر متوالی تنها در یک بیت با یکدیگر متفاوت اند. این گونه مرتب کردن سطرها را اصطلاحاً کد گری^۲ می گویند. همواره می توان اعضای B_n را چنان مرتب کرد که هر دو عنصر متوالی آن تنها در یک بیت باهم اختلاف داشته باشند. در این صورت می گوئیم که برای نوشتن عناصر B_n کد گری را به کار برده ایم.

■ تمرین: نشان دهید که تمام توابع وارون پذیر دو بیتی

$$f : (x_1, x_0) \longrightarrow (y_1, y_0) \quad (18)$$

Grey Code^۲

را می توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} \quad (19)$$

که در آن M یک ماتریس وارون پذیر و $\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}$ یک بردار است. درایه های این ماتریس و بردار از صفر و یک تشکیل شده اند.

آیا توابع n بیتی را نیز می توان به کمک گیت های NOT و $CNOT$ ساخت؟ پاسخ این سوال منفی است. برای این کار کافی است که به عنوان مثال به تابع وارون پذیر

$$\theta_3 : (x, y, z) \longrightarrow (x, y, z + xy)$$

توجه کنیم. این تابع برحسب متغیرهای x و y غیر خطی است و واضح است که نمی توان آن را برحسب گیت های خطی NOT و $CNOT$ نوشت. تابعی که معرفی کرده ایم یک تابع معروف است که به آن گیت توفولی می گویند.

۱.۳ گیت توفولی

گیت توفولی که آن را با θ_3 نمایش می دهیم، تعمیمی از گیت $CNOT$ است و به شکل زیر تعریف می شود:

$$\theta_3(x, y, z) := (x, y, z \oplus xy), \quad (20)$$

به عبارت دیگر این گیت وقتی که بیت های کنترلی x و y هر دو مقدار 1 داشته باشند، مثل NOT عمل می کنند و در غیر این صورت مثل گیت همانی عمل می کند. این گیت در شکل ?? نشان داده شده است.

حال نشان می دهیم که گیت های NOT و $CNOT$ واقعاً یک مجموعه گیت جهان شمول برای تمام توابع وارون پذیر n بیتی تشکیل می دهند. برای این کار فرض کنید تابعی وارون پذیر با تعریف زیر داشته باشیم:

$$\theta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) := (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n \oplus x_1 x_2 \dots x_{n-1}). \quad (21)$$

این گیت ها در واقع تعمیم n تایی از گیت های $CNOT$ و یا توفولی هستند. از خواننده دعوت می کنیم که مثلاً 3 بیتی را در نظر بگیرد و ورودی ها را مطابق با کد گری تنظیم کند.

Code Grey

0, 0, 0

0, 0, 1

0, 1, 1

0, 1, 0


1, 1, 0

1, 1, 1


1, 0, 1

1, 0, 0

جدول ۲: کد گری برای رشته های سه بیتی : برای نوشتن کد کری برای رشته های ۴ بیتی باید جدول بالا را نسبت به خط آخر انعکاس داد و یک ستون مشکل از ۸ صفر و ۸ یک به سمت چپ آن اضافه کرد. این فرایند را می توان همین طور ادامه داد.

 

شکل ۳: گیت کنترل *Toffoli* که آن را با θ_3 نمایش می دهیم.

 

شکل ۴: چگونگی ساختن یک گیت θ_4 از گیت های θ_3 . این روش برای ساخت گیت های θ_{n+1} از گیت θ_n بکار می رود.

حال توابع σ_1 تا σ_7 را به عنوان مولدهای گروه جایگشت های روی 8 شی را باید در نظر بگیریم. تمام توابع وارون پذیر سه بیتی از ترکیب این 7 تابع ساخته می شوند. تابع σ_i تابعی است که سطر i ام و $i+1$ ام را در جدول 3.1 با یک دیگر عوض می کند. خواننده می تواند براحتی بیازماید که این توابع به شکل زیر هستند:

$$\sigma_1(x, y, z) = (x, y, z \oplus \bar{x}y), \quad \sigma_2(x, y, z) = (x, \bar{x}z \oplus z, z), \quad \sigma_3(x, y, z) = (x, y, z \oplus \bar{x}y), \quad \text{etc.} \quad (22)$$

منطق استدلال روشن است و نیازی به توضیح اضافه ندارد. بنابراین با داشتن تابع θ_3 و *NOT*، می توان تمام توابع وارون پذیر سه بیتی را ساخت. به همین ترتیب خواننده می تواند دریابد که با در دست داشتن تابع θ_n و *NOT* می توان تمام توابع وارون پذیر n بیتی را ساخت. تنها کاری که باقیمانده است آن است که نشان دهیم تمام تابع های θ_n را می توان از تابع θ_3 ساخت. برای فهم این استدلال نیز کافی است به شکل 4 نگاه کنیم.

به این ترتیب نشان داده ایم که گیت های θ_3 و *NOT* برای ساختن تمام توابع وارون پذیر کافی هستند. بحث ما در باره مدارهای برگشت پذیر

۴ تمرین ها:

■ تمرین: اگر بخواهیم گیت θ_n را بسازیم حساب کنید که چند تا گیت θ_3 باید مصرف کنیم.

■ تمرین: تابع برگشت پذیر $f : B_4 \rightarrow B_4$ کار زیر را انجام می دهد:

$$f(s_1, s_2, s_3, s_4) = (s_4, s_3, s_2, s_1). \quad (23)$$

با استفاده از گیت های برگشت پذیر این تابع را بسازید.

■ تمرین: تابع برگشت پذیر $f : B_5 \rightarrow B_5$ کار زیر را انجام می دهد:

$$f(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5) = (s_5, s_1, s_2, s_3, s_4). \quad (24)$$

با استفاده از گیت های برگشت پذیر این تابع را بسازید.

■ تمرین: توابع وارون پذیر چهاربیتی را در نظر بگیرید. این توابع گروه جایگشت S_{16} را تشکیل می دهند. مولدهای این گروه عبارتند از

$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{15}$. با نوشتن کد گری تابع های σ_3 و σ_7 را برحسب گیت های یونیورسال وارون پذیر بنویسید.

■ تمرین : تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$f(x, y, z, w) = (x, y, z \oplus (xy), w \oplus (x + y)). \quad (25)$$

دقت کنید که در این رابطه نماد های ضرب و جمع را برای «و» و «یا» ی منطقی بکار برده ایم. نخست ثابت کنید که این تابع وارون پذیر است. سپس با استفاده از گیت های یونیورسال برگشت پذیر یعنی

$$\{NOT, CNOT, Toffoli\}$$

مداری رسم کنید که این تابع را محاسبه کند.

■ تمرین : به شکل (۴) توجه کنید. این که مجبور شده ایم بیت سوم را برابر با 0 بگیریم ممکن است در نظر شما یک نقص به نظر آید. برای اصلاح این امر، این بیت را برابر با مقدار دلخواه t بگیرید. حال خروجی آخرین بیت ، یعنی پایین ترین بیت را بدست آورید. این خروجی مسلماً آن چیزی نیست که ما از یک گیت θ_4 انتظار داریم. ولی می توانیم با افزودن یک گیت θ_3 به مدار فوق این اشکال را رفع کنیم و کاری کنیم که خروجی واقعا مطابق انتظار ما باشد. تعیین کنید که چگونه این کار را باید انجام دهیم.