

مدل مداری برای محاسبات کلاسیک

۱ مقدمه

در قسمت اول این درس سعی کردیم که اصول اساسی مکانیک کوانتومی را معرفی کنیم. در این بررسی کمی فراتر از آن چیزی رفتیم که در درسنامه های کوانتومی معمول است و توانستیم تعاریف تعمیم یافته‌ای از اندازه گیری و هم چنین دینامیک سیستم های کوانتومی معرفی کنیم. البته بحث ما از مبانی مکانیک کوانتومی هنوز پایان نیافرته است و هنوز به مفاهیم مهمی مثل درهم تنیدگی و اندازه های آن، نپرداخته ایم. اماده را برای این درس دوباره به این مفاهیم برخواهیم گشت و آن وقتی است که نظریه اطلاعات کوانتومی را معرفی می کنیم. برای مدتی می بایست روند فعلی را متوقف کرده و به بررسی اصول اساسی کامپیوترهای کوانتومی بپردازیم. روش ما در چند درس آینده آن خواهد بود که نخست مدل مداری برای محاسبات کلاسیک را معرفی می کنیم و سپس به معرفی مدل مداری برای محاسبات کوانتومی می پردازیم. سپس سعی می کنیم چندین الگوریتم کوانتومی ساده را که توانایی های کامپیوترهای کوانتومی را در مقایسه با کامپیوترهای کلاسیک نشان می دهند معرفی کنیم. این الگوریتم ها به ترتیب پیچیدگی معرفی خواهند شد. بعد از آن به معرفی پروتکل های ساده ای برای انتقال اطلاعات کوانتومی خواهیم پرداخت.

۲ پردازش اطلاعات کلاسیک

می دانیم که در کامپیوترهای کلاسیک تمام اطلاعات به شکل رشته ای از متغیرهای $0, 1$ ذخیره می شوند. پردازش داده ها از هر نوع که باشد، چیزی نیست جز انجام اعمال منطقی روی این رشته ها. هر متغیر دو حالته که می تواند دو مقدار 0 یا 1 را اختیار کند یک بیت نامیده می شود. یک بیت را با متغیر x نشان می دهیم. یک رشته دو بیتی با نماد x_1x_0 و یک رشته n بیتی با نماد $x_{n-1}x_{n-2}\dots x_1x_0$ نشان داده می شود. می توانیم یک عدد را در پایه 2 به صورت $x = x_{n-1}x_{n-2}\dots x_1x_0$ نشان دهیم که در این صورت مقدار عددی آن عبارت خواهد بود از

$$x = x_{n-1} \times 2^{n-1} + x_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + x_1 \times 2^1 + x_0 \times 2^0. \quad (1)$$

مجموعه تمام متغیرهای n بیتی را با B_n نمایش می دهیم. چنین مجموعه ای 2^n عضو دارد که ارزش عددی آنها بین مقدار 0 تا $1 - 2^n$ تغییر می کند. گاهی اوقات از نماد $\{0, 1\}^n$ نیز برای B_n استفاده می شود:

$$B_n := \{(x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \mid x_i \in \{0, 1\}\}. \quad (2)$$

هر نوع پردازش اطلاعات چیزی نیست جزیک سلسله توابع پشت سر هم که روی یک رشته‌ی ورودی با طول معین انجام می‌شود. تمام این توابع را می‌توان با ترکیب توابع مقدماتی ای که تنها روی یک بیت و یا دو بیت اثر می‌کنند، ساخت. ساده‌ترین توابع مقدماتی عبارتند از توابع NOT , OR , AND و XOR که به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\begin{aligned} NOT : \quad x &\longrightarrow \bar{x} := x + 1 \quad \text{mod } 2 \\ OR : (x, y) &\longrightarrow x \vee y := x + y - xy \quad \text{mod } 2 \\ AND : (x, y) &\longrightarrow x \wedge y : xy \\ XOR : (x, y) &\longrightarrow x \oplus y : x + y - 2xy. \end{aligned} \tag{3}$$

هر کدام از این توابع مقدماتی را اصطلاحاً یک دروازه یک گیت می‌نامند. هم چنین از این خاصیت مهم نیز استفاده می‌شود که از یک بیت کلاسیک مثل x همواره می‌توان نسخه‌های متعدد بدست آورد. توابع مقدماتی فوق خواص ساده و در عین حال مهمی دارند. مهمترین این خواص را در زیر می‌نویسیم. خواننده می‌تواند بر احتی درستی این خواص را بیازماید.

الف: تمام توابع دوتایی جابجایی و شرکت پذیره‌ستند، یعنی

$$\begin{aligned} x \bigcirc y &= y \bigcirc x \\ (x \bigcirc y) \bigcirc z &= x \bigcirc (y \bigcirc z), \quad \bigcirc \in \{\vee, \wedge, \oplus\} \end{aligned} \tag{4}$$

ب: اثر این توابع روی مقادیر خاص به صورت زیر است:

$$x \vee 0 = x, \quad x \vee 1 = 1, \quad x \vee x = x, \quad x \vee \bar{x} = 1. \tag{5}$$

$$x \wedge 0 = 0, \quad x \wedge 1 = x, \quad x \wedge x = x, \quad x \wedge \bar{x} = 0. \tag{6}$$

$$x \oplus 0 = x, \quad x \oplus 1 = \bar{x}, \quad x \oplus x = 0, \quad x \oplus \bar{x} = 1. \tag{7}$$

ج: ترکیب NOT و توابع AND و NOT . روابط زیر اصطلاحاً به قوانین دمورگان مشهوره‌ستند:

$$\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y} \quad \overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y} \tag{8}$$

د: ترکیب NOT و تابع XOR که کاربردهای زیادی در اثبات قضایا و خواص دیگر دارد.

$$\begin{aligned}\overline{x \oplus y} &= \overline{x} \oplus y = x \oplus \overline{y} \\ \overline{x \oplus \overline{y}} &= x \oplus y.\end{aligned}\tag{9}$$

حال سوال این است که آیا دروازه های مقدماتی فوق برای ساختن هرتابع دلخواه کافی هستند یا خیر. قضیه زیر در واقع پاسخ مثبتی به این سوال است.

قضیه: هرتابع توابع دلخواه $B_m \rightarrow B_n$ را می توان با ترکیب تعدادی متناهی تابع AND , NOT و OR ساخت. به عبارت دیگر این دروازه های مقدماتی یک مجموعه دروازه های عام یا جهان شمول Universal set of gates هستند.

اثبات: می دانیم که هرتابع $f : B_m \rightarrow B_n$ چیزی نیست جز n تابع متفاوت از B_m به B_1 . بنابراین قضیه را برای این توابع ثابت می کنیم. برای اثبات از استقراره استفاده می کنیم. می دانیم که برای $n = 1$ قضیه برقرار است زیرنها توابع ممکن عبارتند از تابع همانی و تابع NOT . حال فرض کنید که قضیه برای n برقرار است. عبارت $f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ را در نظر بگیرید.

می دانیم که

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) = \begin{cases} f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) & \text{if } x_{n+1} = 0, \\ f(x_1, x_2, \dots, x_n, 1) & \text{if } x_{n+1} = 1, \end{cases}\tag{10}$$


رابطه فوق را می توان به صورت زیر نوشت:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) = [\overline{x_{n+1}} \wedge f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)] \vee [x_{n+1} \wedge f(x_1, x_2, \dots, x_n, 1)].\tag{11}$$

اما توابع درون کروشه توابع n متغیره هستند که فرض استقراره می گوید می توان آنها را بر حسب گیت های مقدماتی نوشت. بنابراین قضیه ثابت می شود.

۳ مدارهای کلاسیک برگشت پذیر

می دانیم که با کوچکتر شدن تراشه ها، دائمًا مصرف انرژی کامپیوتر هاییز کاهش می یابد. سوال مهمی که در اینجا پیش روی ماست آن است که آیا می توان عمل محاسبه را لاقل به صورت نظری بدون اتلاف انرژی انجام داد یا خیر، حتماً یک حد نظری از مصرف انرژی وجود دارد که از آن نمی توان عبور کرد.

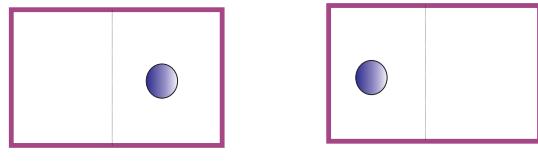

شکل ۱: یک مولکول در یک اتفاق می‌تواند برای ذخیره کردن اطلاعات به کار رود. ولی پاک کردن اطلاعاتی که ذخیره می‌کند باعث کاهش آنتروپی سیستم و ایجاد گرما در محیط می‌شود.

توابع مقدماتی ای که به آنها اشاره کردیم وارون ناپذیر به لحاظ نظری حتماً توانی مصرف می‌کند که نمی‌توان با هیچ پیشرفتی در فناوری از آن جلوگیری کرد، یعنی هر چقدر هم که بکوشیم از هدر رفتن انرژی در مدارها و قطعات جلوگیری کنیم، یک حد تئوریک از اتفاف انرژی وجود دارد که از آن نمی‌توانیم حذر کنیم. این حد را نخستین بار رالف لاندائر (*Ralph Landauer*) در ۱۹۶۹ نشان داده است. مبنای استدلال او این است که در گیت وارون ناپذیر مقداری اطلاعات گم می‌شود (زیرا نمی‌توان از خروجیتابع به ورودی آن پی برد) و هر نوع پاک کردن اطلاعات نیز با کاهش آنتروپی سیستم و افزایش آنتروپی محیط همراه است. کافی است برای درک این نکته به ساده ترین تعابیه یک بیت نگاه کنیم. فرض کنید که یک اتفاق میکروسکوپی ساخته ایم که در درون آن یک مولکول وجود دارد، شکل ۱. وقتی که مولکول در سمت راست اتفاق است مقدار بیت برابر با ۱ وقتی که درسمت چپ اتفاق است مقدار بیت برابر با صفر است. تعداد N تا این بیت‌ها را در نظر بگیرید که مجموعاً یک عدد را نشان می‌دهند.

پاک کردن اطلاعات به معنای آن است که این عدد را صرف نظر از مقداری که دارد به یک عدد مرجع مثل ۰۰۰...۰۰۰ برگردانیم. این کار را می‌توانیم به کمک یک پیستون و دیواره‌ی بدون اصطکاک که در وسط اتفاق تعابیه کرده‌ایم انجام دهیم. اما این کار نهایتاً باعث کاهش آنتروپی سیستم به اندازه $kN \ln 2$ و افزایش آنتروپی محیط به همین مقدار خواهد شد. بنابراین به ازای پاک کردن هر بیت اطلاعات می‌باشد کاری معادل $kT \ln 2$ ژول انجام دهیم که در آن T دمای محیط است. بنابراین اگر با توابع وارون ناپذیر کار کنیم با این حد نظری از مصرف انرژی رویروهستیم. کار مهم چارلز بنت (*Charles Bennett*) آن بوده که نشان داده است می‌توان با انجام محاسبات به صورت وارون پذیر مصرف انرژی را در کامپیوترها لاقل به لحاظ نظری به صفر رساند.

چگونه می‌توان محاسبات را به صورت برگشت پذیر انجام داد و حال آنکه اغلب توابع وارون پذیر نیستد بخصوص می‌دانیم که گیت‌های جهان شمولی که تمام مدارهای منطقی از آن‌ها ساخته می‌شوند، مثل گیت‌های *AND* و *OR* و راون پذیر نیستند.

برای این کار نخست نشان می‌دهیم که با اضافه کردن مجموعه‌ای از بیت‌ها به اسم بیت خدمتکار (*Ancilla Bit*)، می‌توان هر تابع دلخواه را به صورت برگشت پذیر نیز تعابیه کرد. فرض کنید که $f : B_m \rightarrow B_n$ یک تابع دلخواه است. تابع

را به شکل زیر تعریف می کنیم:

$$f_r(x, y) := (x, f(x) \oplus y) \quad (12)$$

در این رابطه $f(x) \oplus y$ و تابع y به صورت بیت به بیت تعریف شده است، به عبارت دیگر:

$$f_r(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) := (x_1, x_2, \dots, x_m, f_1(x_1, \dots, x_m) \oplus y_1, \dots, f_n(x_1, \dots, x_m) \oplus y_n). \quad (13)$$

حال دقت می کنیم که

$$f_r(x, 0) = (x, f(x) \oplus 0) = (x, f(x)), \quad (14)$$

بنابراین تابع اولیه f به ازای مقدار ۰ روی بیت های خدمتکار در خروجی ظاهر می شود. هم چنین تابع f_r وارون پذیراست زیرا

$$f_r(x, y) = f_r(x', y') \rightarrow (x, f(x) \oplus y) = (x', f(x') \oplus y') \rightarrow x = x' , \quad f(x) \oplus y = f(x) \oplus y' \quad (15)$$


اما از تساوی $f(x) \oplus y = f(x) \oplus y'$ بر احتی و با استفاده از خواص تابع XOR ثابت می شود که $y' = y$. بنابراین تابع f_r یک تابع برگشت پذیر است که تابع f را به ازای مقادیر معینی از بیت های خدمتکار در خود نهفته دارد.

حال سوال این است که چگونه می توان از مجموعه از گیت های ساده تمام توابع وارون پذیر را ساخت؟ این سوال از آن جهت اهمیت دارد که می دانیم گیت های جهان شامل AND و OR و NOT وارون پذیر نیستند و بنابراین نمی توان از آنها برای ساختن توابع وارون پذیر دلخواه استفاده کرد. از توابع وارون پذیر دویتی شروع می کنیم. هرتابع وارون پذیر $\rightarrow B_2 \rightarrow B_2$ چیزی نیست جزیک جایگشت بین چهارشی، زیرا تعداد ورودی های ممکن برای چنین تابعی عبارت است از $\{0, 0\}, (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$. گیت تک بیتی NOT وارون پذیر است. در اینجا یک گیت NOT وارون پذیر موسوم به $CNOT$ به شکل زیر معرفی می کنیم:

$$CNOT : (x, y) \rightarrow (x, x + y), \quad (16)$$

که در آن جمع به سنجه ۲ انجام می شود. دقت کنید که اگر $x = 0$ باشد آنگاه y به \bar{y} نگاشته می شود، یعنی روی بیت دوم عمل همانی انجام می شود و اگر $x = 1$ باشد آنگاه، y به \bar{y} نگاشته خواهد شد، یعنی روی بیت دوم گیت NOT اعمال خواهد شد، به همین دلیل این گیت یک گیت کنترلی نامیده می شود. x را بیت کنترل $Control Bit$ و y را بیت هدف $Target Bit$ می نامیم. شکل ۲ نماد مربوط به این گیت را نشان می دهد.

حال نشان می دهیم که گیت های NOT و $CNOT$ یک مجموعه جهان شمول برای تمام توابع برگشت پذیر دویتی تشکیل می دهند، یعنی هر تابع وارون پذیر دویتی را می توان با ترکیب دو گیت ساخت. می دانیم که هر تابع وارون پذیر چیزی جز یک جایگشت بین چهارشی نیست و گروه جایگشت های بین چهارشی با سه مولد تولید می شود، یعنی سه تابع σ_1, σ_2 و σ_3 وجود دارند که از ترکیب آنها همه توابع دیگر ساخته می شوند. حال تابع σ_1, σ_2 و σ_3 که مولد های گروه جایگشت روی چهارشی (در اینجا چهار سطر جدول فوق) هستند عبارتند از:

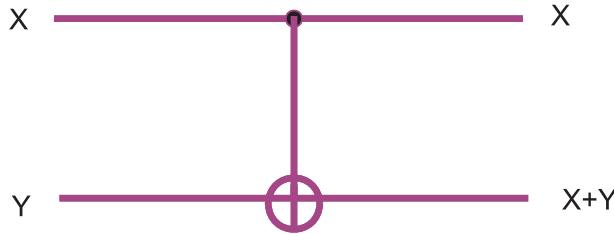

شکل ۲: گیت کنترلی $CNOT$

σ_1	σ_2	σ_3
0, 0	0, 1	0, 0
0, 1	0, 0	0, 1
1, 1	1, 1	1, 1
1, 0	1, 0	1, 0

تابعی که تمام توابع وارون پذیر دو بیتی را تولید می کنند. ۱:

براحتی معلوم می شود که این سه تابع عبارت تحلیلی زیر را دارند:

$$\sigma_1(x, y) = (x, \bar{x} \oplus y) \quad \sigma_2(x, y) = (x + y, y), \quad \sigma_3(x, y) = (x, x + y), \quad (17)$$


که ثابت می کند هر سه تابع بر حسب $CNOT$ و NOT قابل بیان هستند. از آنجا که این سه تابع مولد گروه جایگشت های چهارتایی هستند، قضیه برای تمام توابع وارون پذیر دو بیتی ثابت می شود. دقت کنید که در نوشتن سطرهای جدول های توابع σ_i قاعده خاصی را به کار برده ایم به این صورت که هر دو سطر متواالی تنها در یک بیت با یکدیگر متفاوت اند. این گونه مرتب کردن سطرهای را اصطلاحاً کد گری^۱ می گویند. همواره می توان اعضای B_n را چنان مرتب کرد که هر دو عنصر متواالی آن تنها در یک بیت با هم اختلاف داشته باشند. در این صورت می گوییم که برای نوشتن عناصر B_n کد گری را به کار برده ایم.

آیا تابع n بیتی را نیز می توان به کمک گیت های NOT و $CNOT$ ساخت؟ پاسخ این سوال منفی است. برای این کار کافی است که به عنوان مثال به تابع وارون پذیر

$$\theta_3 : (x, y, z) \longrightarrow (x, y, z + xy)$$

توجه کنیم. این تابع بر حسب متغیرهای x و y غیر خطی است و واضح است که نمی توان آن را بر حسب گیت های خطی NOT و $CNOT$ نوشت. تابعی که معرفی کرده ایم یک تابع معروف است که به آن گیت توفولی می گویند.

Grey Code¹

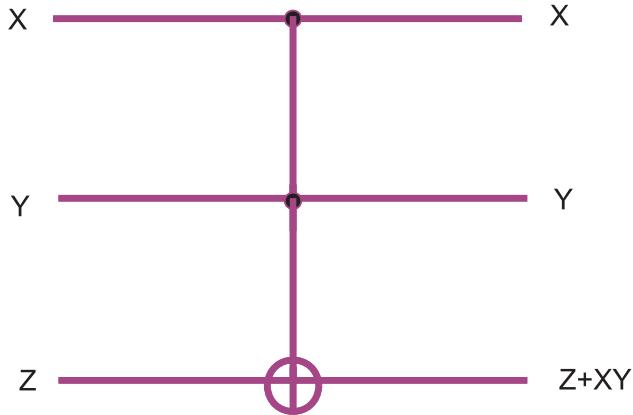

شکل ۳: گیت کنترلی *Toffoli* که آن را با θ_3 نمایش می دهیم.

۱.۳ گیت توفولی

گیت توفولی که آن را با θ_3 نمایش می دهیم، تعمیمی از گیت *CNOT* است و به شکل زیر تعریف می شود:

$$\theta_3(x, y, z) := (x, y, z \oplus xy), \quad (18)$$

به عبارت دیگر این گیت وقتی که بیت های کنترلی اش یعنی x و y هردو مقدار ۱ داشته باشند، مثل *NOT* عمل می کنند و در غیر این صورت مثل گیت همانی عمل می کند. این گیت در شکل ?? نشان داده شده است.

حال نشان می دهیم که گیت های *NOT* و *CNOT* واقعاً یک مجموعه گیت جهان شمول برای تمام توابع وارون پذیر n بیتی تشکیل می دهند. برای این کار فرض کنید توابعی وارون پذیر با تعریف زیر داشته باشیم:

$$\theta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) := (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n \oplus x_1 x_2 \dots x_{n-1}). \quad (19)$$

این گیت ها در واقع تعمیم n تایی از گیت های *CNOT* و یا توفولی هستند. از خواننده دعوت می کنیم که توابع مثلاً ۳ بیتی را در نظر بگیرد و ورودی ها را مطابق با کد گری تنظیم کند.

حال توابع σ_1 تا σ_7 را به عنوان مولدهای گروه جایگشت های روی ۸ شی را باید در نظر بگیریم. تمام توابع وارون پذیر سه بیتی از ترکیب این ۷ تابع ساخته می شوند. تابع σ_i تابعی است که سطر i ام و $1+i$ ام را در جدول ۱.۳ با یک دیگر عوض می کند. خواننده می تواند برای تواند برای تواند بیازماید که این توابع به شکل زیر هستند:

$$\sigma_1(x, y, z) = (x, y, z \oplus \overline{xy}), \quad \sigma_2(x, y, z) = (x, \overline{x}z \oplus z, z), \quad \sigma_3(x, y, z) = (x, y, z \oplus \overline{xy}), \quad etc. \quad (20)$$


Grey Code
0, 0, 0
0, 0, 1
0, 1, 1
0, 1, 0
1, 1, 0
1, 1, 1
1, 0, 1
1, 0, 0

کد گری برای رشته های سه بیتی : برای نوشتن کد کری برای رشته های ۴ بیتی باید جدول بالا را نسبت به خط آخر ۲: انعکاس داد و یک ستون مت Shank از ۸ صفر و ۸ یک به سمت چپ آن اضافه کرد. این فرایند را می توان همین طور ادامه داد.

منطق استدلال روشن است و نیازی به توضیح اضافه ندارد. بنابراین با داشتن تابع θ_3 و NOT ، می توان تمام توابع وارون پذیر سه بیتی را ساخت. به همین ترتیب خواننده می تواند دریابد که با در دست داشتن تابع θ_n و NOT می توان تمام توابع وارون پذیر n بیتی را ساخت. تنها کاری که باقیمانده است آن است که نشان دهیم تمام تابع های θ_n را می توان از تابع θ_3 ساخت. برای فهم این استدلال نیز کافی است به شکل ۴ نگاه کنیم.
به این ترتیب نشان داده ایم که گیت های θ_3 و NOT برای ساختن تمام توابع وارون پذیر کافی هستند. بحث ما درباره مدارهای برگشت پذیر کلاسیک دراینجا به پایان می رسد.

۴ تمرین ها:

- ۱ - یک مدار منطقی رسم کنید که عمل جمع را برای دو عدد یک بیتی انجام دهد.
- ۲ - یک مدار منطقی رسم کنید که عمل جمع را برای دو عدد n بیتی انجام دهد.
- ۳ - یک مدار منطقی رسم کنید که عمل ضرب را برای دو عدد دو بیتی انجام دهد.
- ۴ - یک مدار منطقی رسم کنید که عمل ضرب را برای دو عدد ۳ بیتی انجام دهد.
- ۵ - آیا لازم است که برای ضرب دو عدد n بیتی یک مدار جداگانه بسازیم یا اینکه با نوشتن یک برنامه و تنها استفاده از مدار جمع کننده می توانیم عمل ضرب را انجام دهیم؟

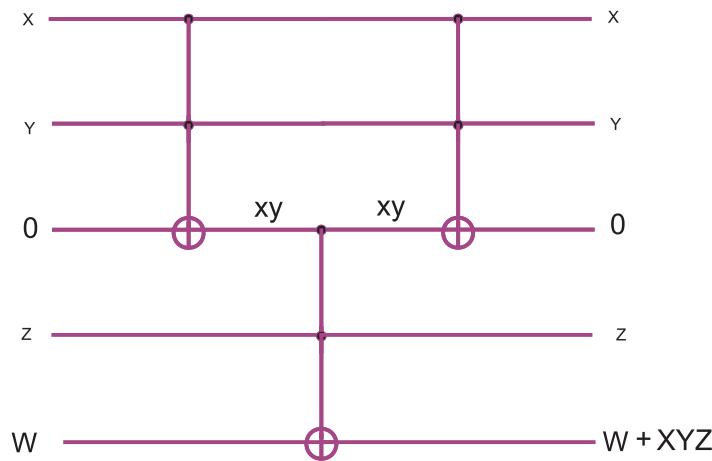

شکل ۴: چگونگی ساختن یک گیت θ_4 از گیت های θ_3 . این روش برای ساخت گیت های θ_{n+1} از گیت θ_n بکار می رود.

۶ – آیا برای محاسبه هر تابع می بایست یک مدار جداگانه ساخت؟ مسلم است که کامپیوتر این کار را نمی کند. به نظر شما عناصر اصلی مدارهای منطقی در یک کامپیوتر چه باید باشد تا بتواند دسته وسیعی از توابع را محاسبه کند؟

۷ – اگر بخواهیم گیت θ_n را بسازیم حساب کنید که چند تا گیت θ_2 باید مصرف کنیم.

۸ – تابع برگشت پذیر $B_4 \rightarrow f : B_4$ کار زیر را انجام می دهد:

$$f(s_1, s_2, s_3, s_4) = (s_4, s_3, s_2, s_1). \quad (21)$$

با استفاده از گیت های برگشت پذیر این تابع را بسازید.

۹ – تابع برگشت پذیر $B_5 \rightarrow f : B_5$ کار زیر را انجام می دهد:

$$f(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5) = (s_5, s_1, s_2, s_3, s_4). \quad (22)$$

با استفاده از گیت های برگشت پذیر این تابع را بسازید.