

## آزمایش فرانک-هرتز

هدف آزمایش:

مشاهده پدیده فرانک هرتز و ثبت منحنی جریان- ولتاژ برای لامپ جیوه


اندازه گیری انرژی گسسته جذب الکترون های اتم جیوه در برخورد غیر الاستیک پرتو الکترونی با آن

مقدمه:

در سال ۱۹۱۳ نیلز بوهر مدل اتمی خود را برابر پایه‌ی کوانتمومی بودن مدارهای دایره‌ای حرکت الکترون توصیف کرد که طبق آن شعاع مدار الکtronون و انرژی آن محدود به بعضی مقادیر مجاز می‌باشد.

یک سال بعد، یعنی در سال ۱۹۱۴ جیمز فرانک و گاستاو هرتز، با عبور دادن الکترون از بخار جیوه و بررسی شدت جریان الکترونی، متوجه انتقال انرژی با گام‌های مجزا برای الکترون‌های عبوری شدند. ابتدا تصور می‌کردند که این انتقال انرژی صرف یونیزاسیون اتم‌های جیوه شده است و در گزارشات اولیه‌ی خود مقدار کاهش انرژی را به عنوان انرژی یونیزاسیون جیوه ثبت کرده‌اند. اما بعد با مشاهده‌ی تابش گسلی آن ( $\lambda=254\text{nm}$ ) متوجه برانگیختگی اتم‌های جیوه به تراز بالاتر و همچنین صحت مدل اتمی بوهر شدند.


اساس آزمایش فرانک-هرتز بر پایه‌ی برخورد کشسان و غیر کشسان الکترون‌های عبوری از بخار جیوه می‌باشد. برای این مشاهدات، با ثابت نگه داشتن دما، جیوه بخار شده و در یک فشار بخار ثابت درون لامپ شیشه‌ای نگه داشته می‌شوند. لامپ شیشه‌ای با تقارن استوانه‌ای (شکل ۱) شامل چهار الکترود است؛ کاتد K، الکترود کنترل از نوع شبکه‌ای  $G_1$  در فاصله چند سانتیمتر از کاتد، یک شبکه شتاب دهنده  $G_2$  در فاصله‌ی بیشتر و الکترود جمع کننده A.

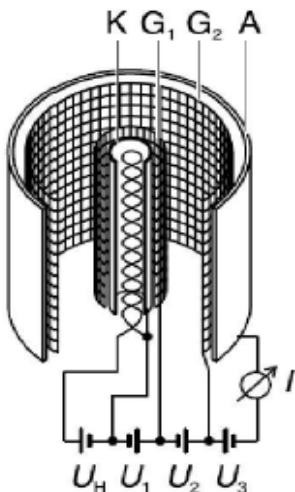

الکترون ها از الکترود گرم گسیل شده و با یک پتانسیل پیشران  $U_1$  بین کاتد و شبکه  $G_1$  سرعت داده می شوند. در فاصله بین دو شبکه  $G_1$  و  $G_2$ ، ولتاژ شتاب دهنده  $U_2$  به این الکترون ها انرژی و شتاب می دهد. یک ولتاژ متوقف کننده  $U_3$  بین شبکه  $G_2$  و جمع کننده  $A$  وجود دارد. فقط الکترون هایی با انرژی جنبشی کافی می توانند به جمع کننده برسند و در جریان جمع کننده سهیم باشند.

شکل ۱. شماتیک لامپ شیشه ای آزمایش فرانک-هرتز، شامل چهار الکترود و بخار جیوه

در این آزمایش، ولتاژ شتاب دهنده  $U_2$  از صفر تا ۳۰ ولت افزایش می یابد، در حالیکه  $U_1$  و  $U_3$  ثابت نگه داشته می شوند و جریان متناظر جمع کننده  $A$  اندازه گیری می شود. شکل ۲ شماتیکی از جریان جمع کننده را نشان می دهد. با افزایش پتانسیل شتاب دهنده  $U_2$ ، جریان ابتدا افزایش می یابد و برخورد الکترون ها با اتم های جیوه کاملاً کشسان و بدون انتقال انرژی است. اما زمانی که انرژی جنبشی الکترون ها به میزان نیاز برای تحریک اتم جیوه ( $E_{Hg} = \frac{4}{9} eV$ ) برسد، برخورد غیر کشسان رخ می دهد. بعد از برخورد، الکترون ها دیگر قادر به غلبه بر ولتاژ متوقف کننده  $U_3$  نیستند و در نتیجه جریان جمع کننده شدیداً افت می کند.

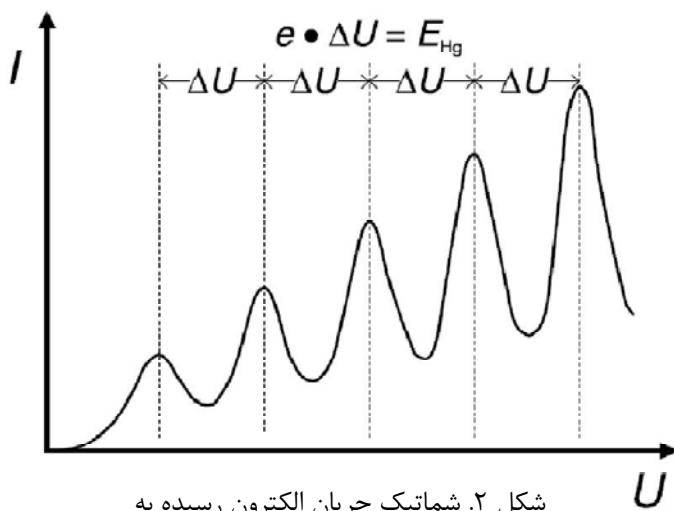


شکل ۲. شماتیک جریان الکترون رسیده به جمع کننده به عنوان تابعی از ولتاژ شتاب دهنده

در ولتاژ های بالاتر، جریان جمع کننده دوباره افزایش می یابد تا جایی که انرژی الکترون ها به انرژی لازم برای برانگیختگی دو اتم جیوه می رسد و مجدداً برخورد غیر کشسان رخ می دهد.

## وسایل آزمایش:

مجموعه دستگاه های آزمایش عبارتند از کوره، لامپ با مشخصاتی که در مقدمه بیان شد، دستگاه تأمین کننده ولتاژها، مولتی متر و اسیلوسکوپ.

مجموعه منبع ولتاژها و نمایش مقادیر آنها در یک دستگاه می باشد که در شکل ۳ نمایش داده شده است. در این دستگاه سه کلید تنظیم وجود دارد که روی شکل شماره گذاری شده است. شماره ۱ مربوط به نمایش ولتاژها، جریان و دمای لحظه ای و بیشینه دما می باشد. شماره ۳ تغییرات دستی پتانسیل شتاب دهنده را ممکن می سازد و تنها در صورتی تغییر آن ممکن است که کلید تنظیم شماره ۲ را روی حالت manual قرار داده باشد. این کار را در آزمایش ۲ انجام می دهید که جریان یا ولتاژ جمع کننده را با استفاده از یک مولتی متر می خوانید. اما در آزمایش اول که نمایش کلی را در اسیلوسکوپ مشاهده می کنید، کلید تنظیم شماره ۲ را در حالت موج دندانه اره ای قرار می دهید.

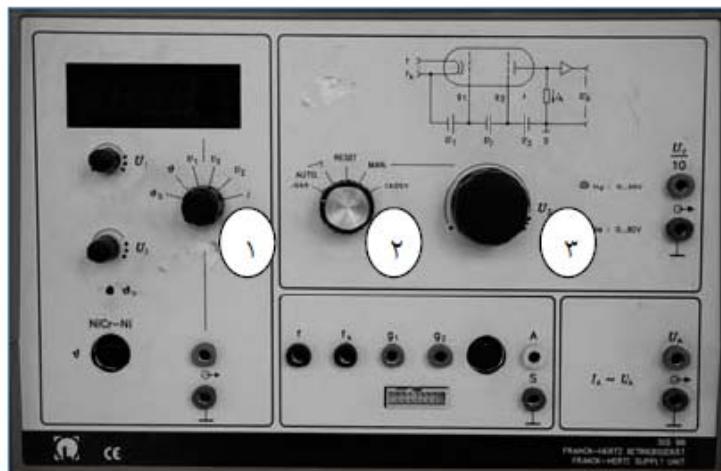


شکل ۳. مجموعه دستگاه آزمایش فرانک هرتز

در حین کار، لامپ را جابجا نکنید و به نور ایجاد شده در لامپ نیز مستقیماً نگاه نکنید.

## شرح آزمایش:


شکل ۴ به طور کامل نحوه اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر را نشان داده است. مطابق همین شکل، کوره را به برق شهر و ترموموکوپل را نیز به دستگاه اصلی آزمایش وصل کنید. سپس کوره را روشن کرده و منتظر شوید تا دما به تعادل برسد (حدوداً ۱۷۰ درجه سانتیگراد). در این شرایط فشار بخار جیوه درون لامپ ثابت خواهد بود.

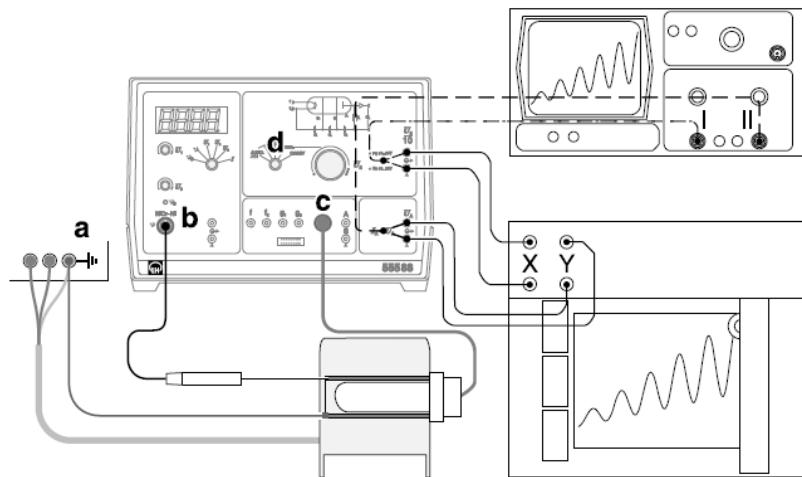

شکل ۴. مجموعه وسایل و چیدمان آزمایش و نحوه اتصال آنها

## آزمایش ۱:

در آزمایش اول از اسیلوسکوپ برای نمایش کلی جریان جمع کننده با افزایش ولتاژ شتاب دهنده استفاده می‌کنید. کلید وضعیت ۲ (شکل ۳) را که مربوط به کنترل  $U_2$  می‌باشد را در حالت دندانه اره‌ای قرار دهید. برای نمایش جریان بر حسب ولتاژ  $U_2$ ، مطابق شکل ۴ خروجی  $U_A$  را به کانال ۱ (0.5V/DIV) و (2V/DIV) را به کانال ۲ (U2/10) اسیلوسکوپ وصل کنید و آن را روی حالت  $X\gamma$  قرار دهید. ابتدا  $U_1$  و  $U_3$  را روی  $1/5$  V تنظیم کنید. وقتی که دما به  $170$  رسید آزمایش را شروع کنید. با تغییر  $U_1$  و  $U_3$  مقادیر بهینه آنها را برای مشاهده بهترین نمودار پیدا کنید. طرح‌های مختلفی که ممکن است مشاهده شود در شکل ۵ قبل مشاهده است.

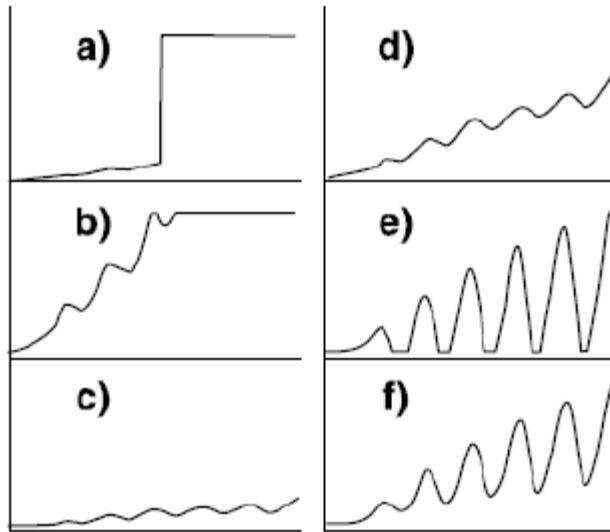

شکل ۵. طرح های مختلفی که ممکن است در اسیلوسکوپ مشاهده کنید.

## آزمایش ۲:

در این آزمایش کلید وضعیت شماره ۲ را در حالت manual قرار داده و  $U_A$  را از اسیلوسکوپ جدا نمایید و به ولتمتر وصل کنید. از مقادیر به دست آمده و بهینه  $U_1$  و  $U_3$  که در آزمایش ۱ به دست آوردید، استفاده کنید. آنگاه با تغییر  $U_2$  از صفر تا سی ولت، خروجی  $U_A$  توسط ولتمتر که متناسب با  $A$  است را در جدول ۱ یادداشت کنید.

همین کار را برای دو مقدار دیگر  $U_1$  (مثلًا ۰/۲ کمتر و بیشتر از مقدار بهینه) انجام دهید و نتایج را در جدول ۲ و ۳ وارد کنید.

## جداول و داده ها:

جدول ۱. تغییرات  $U$  نسبت به تغییرات  $U_2$  برای مقادیر بهینه  $U_1$  و  $U_3$  به دست آمده از آزمایش ۱. (تغییرات جریان را از طریق ولتمتر ثبت می کنید).

$U_2$	$U$	$U_2$	$U$	$U_2$	$U$	$U_2$	$U$
.		۶/۵		۱۳		۱۹/۵	
.۵		۷		۱۳/۵		۲۰	
۱		۷/۵		۱۴		۲۰/۵	
۱/۵		۸		۱۴/۵		۲۱	
۲		۸/۵		۱۵		۲۱/۵	
۲/۵		۹		۱۵/۵		۲۲	
۳		۹/۵		۱۶		۲۲/۵	
۳/۵		۱۰		۱۶/۵		۲۳	
۴		۱۰/۵		۱۷		۲۳/۵	
۴/۵		۱۱		۱۷/۵		۲۴	
۵		۱۱/۵		۱۸		۲۴/۵	
۵/۵		۱۲		۱۸/۵		۲۵	
۶		۱۲/۵		۱۹		۲۵/۵	

جدول ۲. تغییرات  $U$  نسبت به تغییرات  $U_2$  برای مقادیر ثانویه  $U_1$  و مقدار بهینه  $U_3$  به دست آمده از آزمایش ۱. (تغییرات جریان را از طریق ولتمتر ثبت می کنید).  $U_1 = ۰/۲$

$U_2$	$U$	$U_2$	$U$	$U_2$	$U$	$U_2$	$U$
.		۶/۵		۱۳		۱۹/۵	
.۵		۷		۱۳/۵		۲۰	
۱		۷/۵		۱۴		۲۰/۵	
۱/۵		۸		۱۴/۵		۲۱	
۲		۸/۵		۱۵		۲۱/۵	
۲/۵		۹		۱۵/۵		۲۲	
۳		۹/۵		۱۶		۲۲/۵	
۳/۵		۱۰		۱۶/۵		۲۳	
۴		۱۰/۵		۱۷		۲۳/۵	
۴/۵		۱۱		۱۷/۵		۲۴	
۵		۱۱/۵		۱۸		۲۴/۵	
۵/۵		۱۲		۱۸/۵		۲۵	
۶		۱۲/۵		۱۹		۲۵/۵	

جدول ۳. تغییرات  $U$  نسبت به تغییرات  $U_2$  برای مقادیر ثانویه  $U_1$  و مقدار بهینه  $U_3$  به دست آمده از آزمایش ۱. (تغییرات جریان را از طریق ولتمتر ثبت می کنید.)  $U_1 + ۰/۲$

$U_2$	$U$	$U_2$	$U$	$U_2$	$U$	$U_2$	$U$
۰		۶/۵		۱۳		۱۹/۵	
.۵		۷		۱۳/۵		۲۰	
۱		۷/۵		۱۴		۲۰/۵	
۱/۵		۸		۱۴/۵		۲۱	
۲		۸/۵		۱۵		۲۱/۵	
۲/۵		۹		۱۵/۵		۲۲	
۳		۹/۵		۱۶		۲۲/۵	
۳/۵		۱۰		۱۶/۵		۲۳	
۴		۱۰/۵		۱۷		۲۲/۵	
۴/۵		۱۱		۱۷/۵		۲۴	
۵		۱۱/۵		۱۸		۲۴/۵	
۵/۵		۱۲		۱۸/۵		۲۵	
۶		۱۲/۵		۱۹		۲۵/۵	

پرسش ها:

۱. تغییرات  $U_1$  چه اثری در منحنی جریان بر حسب  $U_2$  اعمال می کند؟ صفر کردن  $U_1$  چه اثری دارد؟ (آزمایش ۱)

۲. تغییرات  $U_3$  چه اثری در منحنی جریان بر حسب  $U_2$  اعمال می کند؟ صفر کردن  $U_3$  چه اثری دارد؟ (آزمایش ۱)

۳. کدامیک از طرح های موجود در شکل ۵ مناسب است؟ چرا؟ چه ایرادی به طرح های دیگر وارد است؟

۴. چه مقادیر بهینه ای برای  $U_1$  و  $U_3$  به دست آوردید؟

پاسخ سؤالات زیر را در جلسه بعد تحويل دهيد.

۱. تغييرات ولتاژ  $U$  بر حسب ولتاژ  $U_2$  را برای سه مقدار مختلف  $U_1$  (جدول هاي ۱ تا ۳) در يك نمودار رسم کنيد و ضمن مقايسه، آنها را تفسير کنيد.
۲. انرژي برانگيختگی اتم جيوه چقدر است؟ از جدول ۱ و منحنی سؤال ۱ به دست آوريد و با مقدار دقیق آن مقايسه کنيد.
۳. نور گسیل شده از گاز ناشی از تحریک اتم های جیوه، چه طول موجی دارد و در چه ناحیه ای قرار دارد؟
۴. در ولتاژ های بالا، آیا می توان قله ای مربوط به برانگيختگی مرتبه دوم و بالاتر مشاهده کرد؟
۵. چرا مكان اولین بیشینه در پتانسیل مورد انتظار نیست؟ (پتانسیل مورد انتظار پتانسیل ۷ است که اگر  $\Delta E$  انرژی برانگيختگی باشد،  $\Delta E = eV$ ) توضیح اینکه فواصل تمام قله ها باهم ثابت است، اما قله اول در انرژی بیشتری نسبت به این مقدار ثابت دیده می شود.
۶. چرا نمودار روی یک خط صعودی سوار است؟
۷. اهمیت  $U_3$  چیست؟ آیا بدون اعمال این ولتاژ، آزمایش قابل انجام است؟
۸. اهمیت آزمایش فرانک هرتز را بیان کنيد.
۹. چگالی اتم های جیوه چه اثری بر روی منحنی ۷-۱ دارد؟ اگر فشار جیوه بیشتر شود چه اثری روی منحنی دارد؟
۱۰. مزیت استفاده از عنصر جیوه چیست؟ اگر مثلاً از گاز هلیوم استفاده کنیم، نتیجه چگونه خواهد شد؟
۱۱. حالت های کوانتایی قبل و بعد از تحریک اتم جیوه را مشخص کنيد.